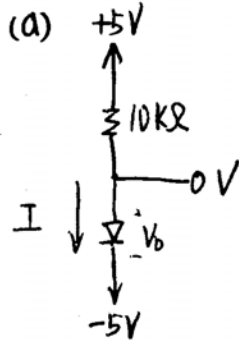


EE 115A HW#1 Solution


3.3



Diode is on $\Rightarrow V_D = 0$

Thus $V = -5V$


$$I = \frac{5 - (-5)}{10k\Omega} = 1mA$$

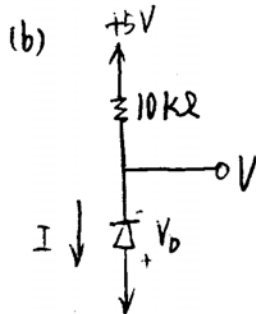

Diode off

Thus $I = 0$


$V = 5V$

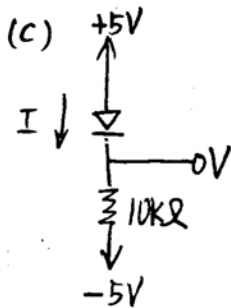

Diode on

$V = 5V$

$$I = \frac{5 - (-5)}{10k\Omega} = 1mA$$

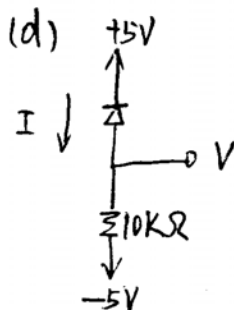


Diode off

$I = 0$

$V = -5V$


3.4

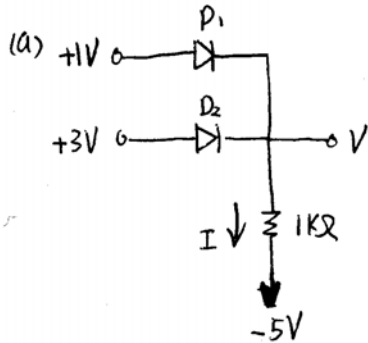

D_1 off D_2 on

$$V = \underline{\underline{3V}}$$
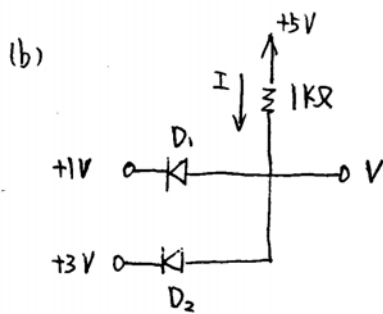
$$I = \frac{3 - (-5)}{1k\Omega} = \underline{\underline{8mA}}$$




D_1 on D_2 off

$$V = \underline{\underline{1V}}$$

$$I = \frac{5 - 1}{1k\Omega} = \underline{\underline{4mA}}$$

3.9

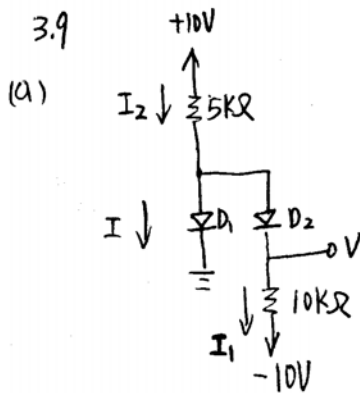


D_1 D_2 both on

$$V = \underline{\underline{0V}}$$

$$I_2 = \frac{10V}{5k\Omega} = 2mA$$

$$I_1 = \frac{0V - (-10)V}{10k\Omega} = 1mA$$
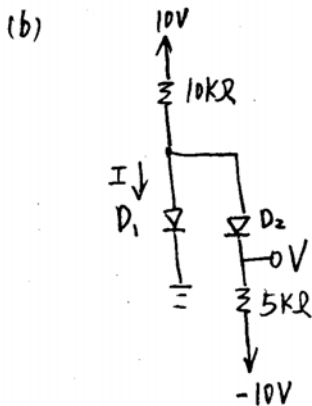
$$I = I_2 - I_1 = \underline{\underline{1mA}}$$



D_1 off D_2 on


$$\frac{10 - V}{10k} = \frac{V - (-10)}{5k}$$

$$\Rightarrow V = \underline{\underline{-3.33V}}$$

$$I = \underline{\underline{0}}$$

3.10

(a)

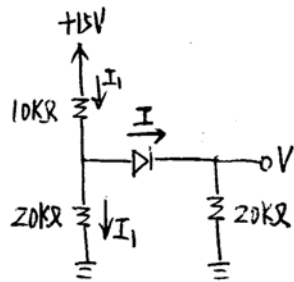

Diode on


$$V = 15V \cdot \left(\frac{20k\Omega // 20k\Omega}{10k\Omega + 20k\Omega // 20k\Omega} \right) = \underline{\underline{7.5V}}$$

$$I_1 = \frac{7.5V}{20k\Omega} = 0.375 \text{ mA}$$


$$I_2 = \frac{15V - 7.5V}{10k\Omega} = 0.75 \text{ mA}$$

$$I = I_2 - I_1 = \underline{\underline{0.375 \text{ mA}}}$$

(b)

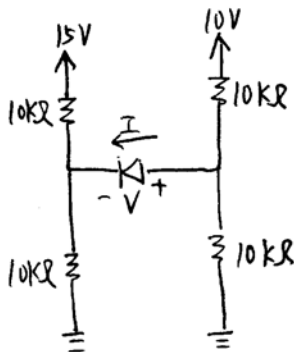

equivalent

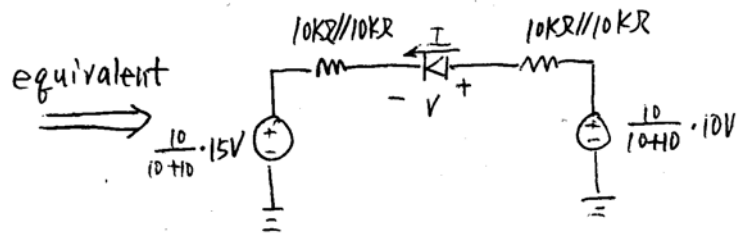

Diode off $\Rightarrow I = \underline{\underline{0}}$

$$V = \frac{10}{10+10} 10V - \frac{10}{10+10} 15V$$

$$= -2.5V$$