

- $0 < t \leq T/2$:


$V_{in} = 1V \rightarrow D_1 = ON \rightarrow V_{in}$ charges capacitor to $1V$.

- $T/2 < t \leq T \rightarrow D_1$ turns OFF \rightarrow The capacitor voltage discharges through the resistor.

$$V_{out} = 1V \times e^{\frac{-(t-T/2)}{RC}} \quad \frac{T}{2} < t \leq T$$

at $t = T$: $V_{out} = 1V \times e^{\frac{-T}{2RC}} = 1V \times e^{-0.5} = 0.606V$

The output is periodic.

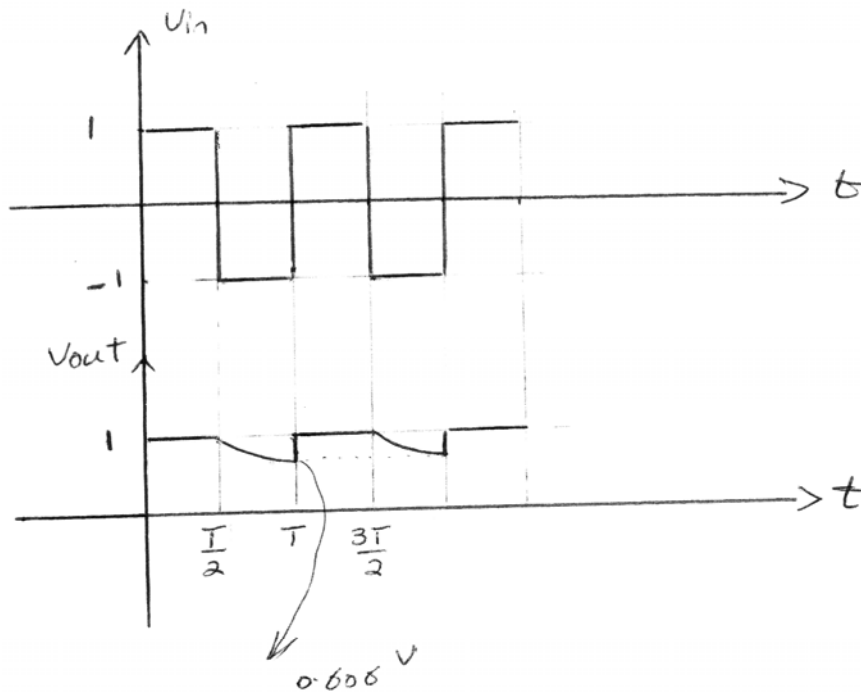


2.

2

• $V_{in} = 0$: $D_1 = ON$
 $D_2 = OFF$

$$V_A = V_{in} + 0.5V = 0.5V$$

$$V_{out} = \frac{V_A}{2} = 0.25V$$

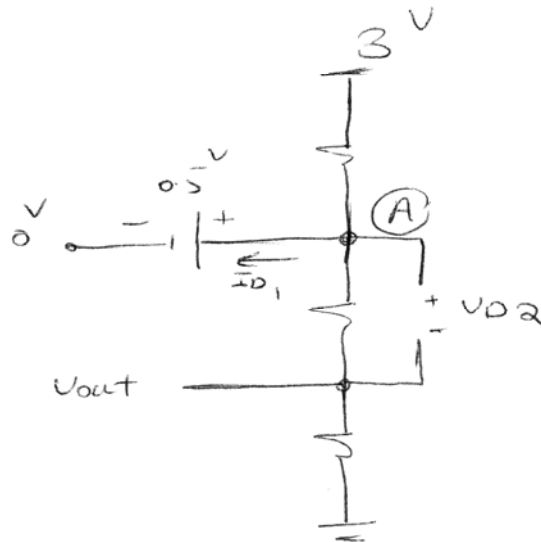

$$I_{D1} = \frac{3 - V_A}{R} - \frac{V_A}{2R}$$

$$= \frac{3 - 3V_A}{2R} = \frac{1.5V}{2R} > 0 \rightarrow D_1 = ON \text{ is correct.}$$

$$V_{D2} = V_A - V_{out} = 0.25V < 0.5V \rightarrow D_2 = OFF \text{ is correct.}$$


• $V_{in} = 2V$: $D_1 = OFF$
 $D_2 = ON$

$$V_{out} = \frac{3 - 0.5}{2} = 1.25V$$

$$V_A = 0.5V + V_{out} = 1.75V$$

$$V_{D1} = V_A - V_{in} = 1.75 - 2 = -0.25 < 0.5 \rightarrow D_1 = OFF \text{ is correct.}$$
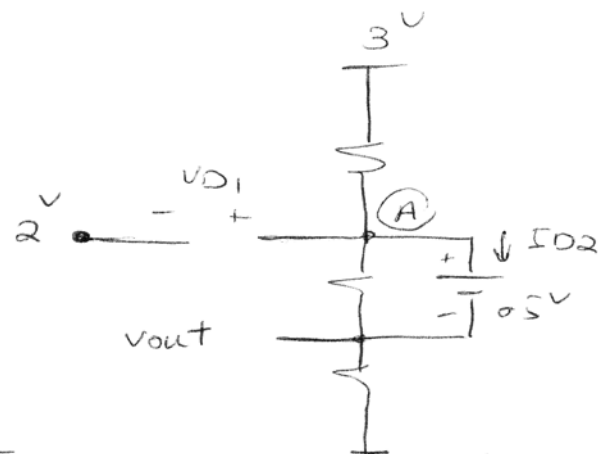
$$I_{D2} = \frac{V_{out}}{R} - \frac{0.5}{R} = \frac{0.75}{R} > 0 \rightarrow D_2 = ON \text{ is correct}$$




3.

3

KVL:

$$3^V = 359^k \times I_B + V_{BE} + 1^k \times I_E$$
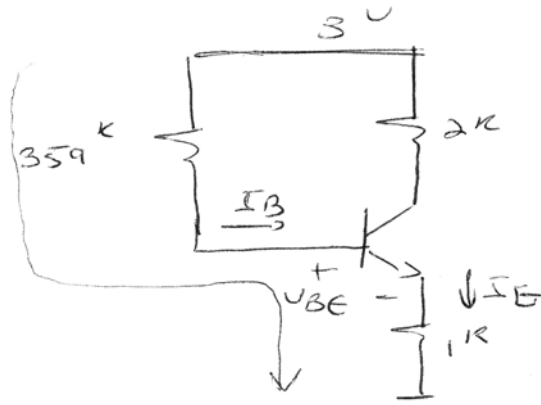
$$\begin{cases} V_{BE} = 0.7^V \\ I_E = (\beta + 1) I_B = 101 I_B \end{cases}$$



$$\Rightarrow 3^V = 359^k \times I_B + 0.7^V + 1^k \times 101 \times I_B$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_B = 5 \mu A \\ I_C = \beta I_B = 500 \mu A \\ I_E = (\beta + 1) I_B = 505 \mu A \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_C = 3^V - 2^k \times I_C = 2^V \\ V_B = 3^V - 359^k \times I_B = 1.205^V \\ V_E = 1^k \times I_E = 0.505^V \end{cases}$$

$$V_{BC} = 1.205 - 2 = -0.795^V \rightarrow BC \text{ Reverse} \rightarrow Q_1 \text{ Active}$$

1. 10/40

2. 20/40

3. 10/40

Total 40/40