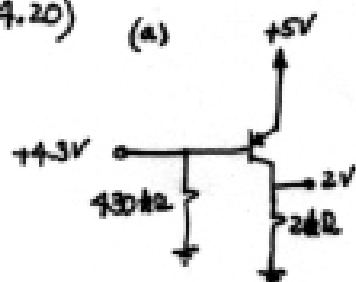


4.20)

(a)




$$I_C = \frac{2}{2k} = 1mA$$

$$I_B = \frac{4.3}{430k} = 0.01mA$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{1}{0.01} = \boxed{100}$$

P4.20
contd)

(b)

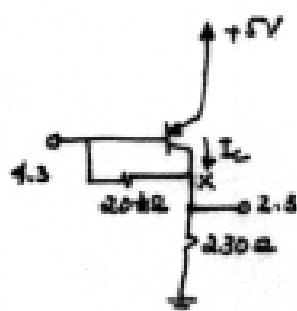

KCL on node X


$$I_C + \frac{4.3 - 2.3}{20k} = \frac{2.3}{230}$$

$$\Rightarrow I_C = 9.9\mu A$$

$$I_B = \frac{4.3 - 2.3}{20k} = 0.1\mu A$$

$$\Rightarrow \beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{9.9\mu A}{0.1\mu A} = \boxed{99}$$

(c)

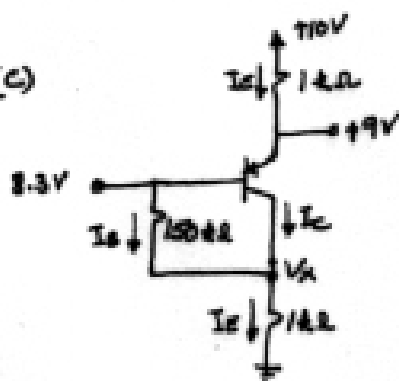

$$I_C = \frac{10 - 9}{1k} = 1\mu A$$

$$I_E = I_B + I_C = \frac{V_E}{1k} = 1\mu A$$


$$\Rightarrow V_E = 1V$$

$$\Rightarrow I_B = \frac{9.3 - 1}{150k} = 48.7\mu A$$

$$I_C = I_E - I_B = 0.951\mu A$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \boxed{19.5}$$

4-35, (a)

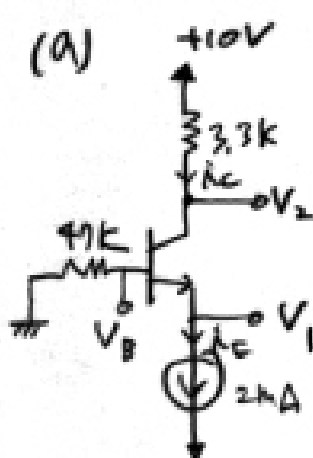

$$\beta = \infty \rightarrow \alpha = 1 \rightarrow \begin{cases} I_B = 0 \\ I_E = I_C \end{cases}$$

2/6

Since $I_B = 0$, no voltage drop at 47k resistor.

$$\therefore V_B = 0$$

$$\Rightarrow V_1 = -0.7V \quad (\because V_{BE} = 0.7V)$$


$$V_2 = 10 - 3.3k \times I_C$$

$$= 10 - 3.3k \cdot 2mA = \boxed{3.4(V)}$$

check

$$\begin{cases} V_{BE} = 0.7 \\ V_{BC} = -3.4 \end{cases}$$

(b)

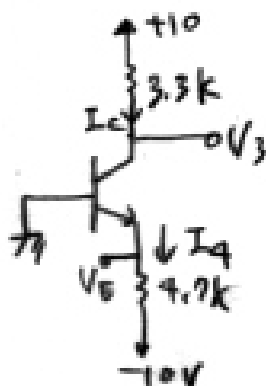


$$V_{BE} = 0.7 \rightarrow V_E = -0.7 \quad (\because V_B = 0)$$

$$I_E = \frac{V_E - (-10)}{4.7k} = \boxed{2mA}$$

$$V_3 = 10 - 3.3k \cdot I_C = 10 - 3.3k \cdot 2mA = \boxed{3.4V}$$

$$\rightarrow (V_{BE} = 0.7 > 0, V_{BC} = -3.4 < 0)$$

(c)

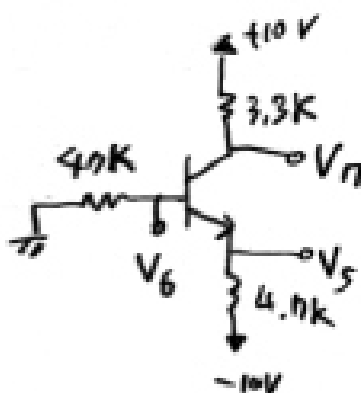


$$\boxed{V_B = 0} \quad (\because I_B = 0)$$

$$\boxed{V_5 = -0.7V} \quad (\because V_{BE} = 0.7V)$$

$$V_7 = 10 - 3.3k \cdot I_C = 10 - 3.3k \cdot 2mA = \boxed{3.4V}$$

$$(V_{BE} = 0.7 > 0, V_{BC} = -3.4 < 0)$$

(d)

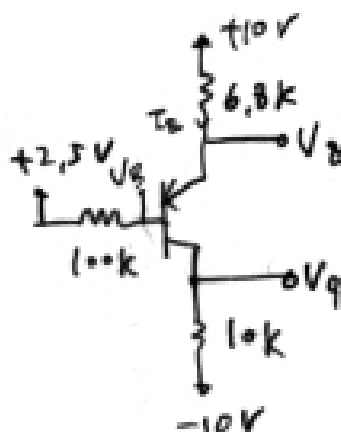


$$V_B = 2.5V \rightarrow \boxed{V_B = 3.2V} \quad (\because V_{EB} = 0.7 \text{ in PNP})$$

$$I_E = \frac{10 - 3.2}{6.8k} = 1mA$$

$$V_9 = 1mA \times 10k - 10 = \boxed{0V}$$

$$\begin{cases} V_{EB} = 0.7 > 0 \\ V_{CB} = -2.5 < 0 \end{cases}$$

(2)

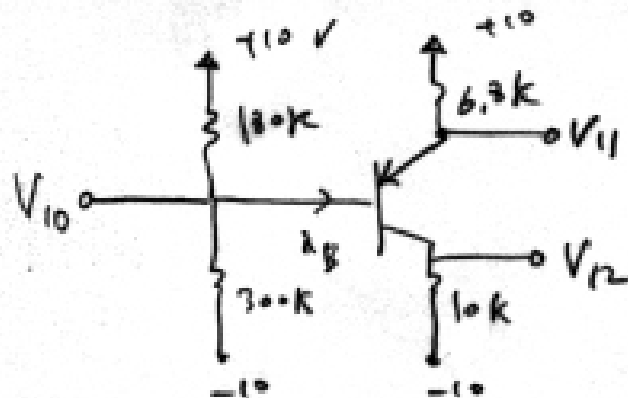

Since $\beta = 0$, 3/4

$$V_{10} = 20 \cdot \frac{300k}{180k + 300k} = 10$$

$$= \underline{2.5V}$$


$$\boxed{V_{11} = 3.2V} \quad (\because V_{EB} = 0.7V)$$

$$V_{12} = \frac{10 - 3.2}{6.3k} \times 10k - 10$$

$$= \underline{0V}$$

$$(V_{EB} = 0.7V > 0, V_{CB} = -2.5 < 0)$$

4.38)

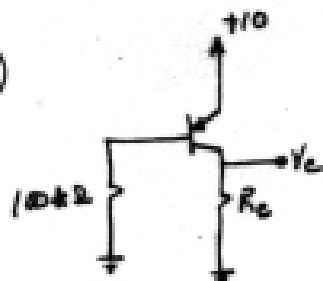

$$\beta = 50 ; \text{ want } V_C = 5V$$

$$I_B = \frac{10 - 0.7}{100k} = \frac{9.3}{100k} = 0.093mA$$

$$I_C = \frac{V_C}{R_C} = \frac{5}{R_C}$$

$$I_C = \beta I_B \Rightarrow \frac{5}{R_C} = 50(0.093mA)$$


$$\Rightarrow \boxed{R_C = 1.08k\Omega}$$

$$\text{If } \beta = 100 \Rightarrow I_C = 100(0.093mA) = 9.3mA$$

$$\text{if } R_C = 1.08k\Omega \Rightarrow V_C = 9.3 - (1.08k)(9.3mA) = 10.04V$$

$V_B = 9.3$, $V_C = 10.04 \Rightarrow V_C > V_B$, therefore transistor is in saturation region.

4.39

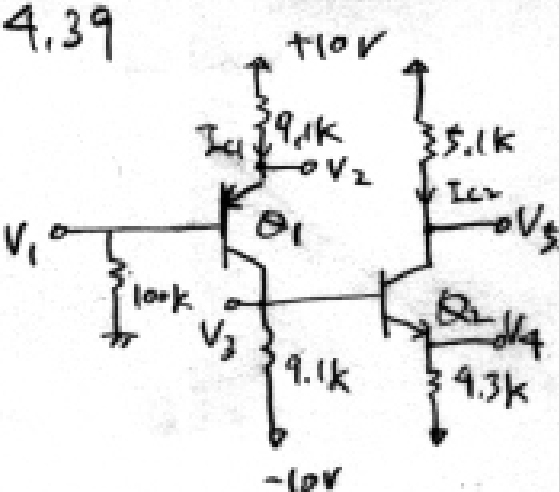(a) $\beta = \infty \rightarrow \hat{I}_B = 0$ & $\hat{I}_E = \hat{I}_C$ 5/6

assume every BJT is in active.

$$V_1 = 0V \quad \left(\because \hat{I}_B = 0 \text{ so no Vdip across } 100k\Omega \text{ resistor} \right)$$

$$V_2 = 0.7V \quad (\because V_{EB} = 0.7)$$

$$I_E = \frac{10 - 0.7}{9.1k} = 1.022 \mu A$$

$$V_3 = 9.1k \cdot I_{E1} - 10 = -0.9V$$

$$V_4 = -1.4V \quad (\because V_{BE} = 0.7V)$$

$$V_5 = 10 - 5.1k \cdot I_{C2}, \quad I_{C2} = I_{E2} = \frac{-1.4 - (-10)}{4.3k}$$

$$\therefore V_5 = -0.2V \quad \left(\begin{array}{l} V_{CB,Q1} = V_3 - V_1 = -0.9 < 0 \\ V_{BC,Q2} = V_3 - V_5 = -0.9 < 0 \end{array} \right)$$

(b) $\hat{I}_B \neq 0, \hat{I}_C = \beta \hat{I}_B, \hat{I}_E = (\beta + 1) \hat{I}_B, \beta = 100$


KVL including B-E junction of Q1 gives

$$10 = 9.1k \cdot (\beta + 1) \hat{I}_{B1} + 0.7 + 100k \cdot \hat{I}_{B1}$$

$$\therefore \hat{I}_{B1} = \frac{10 - 0.7}{(\beta + 1) \cdot 9.1k + 100k} = 9.1250 \mu A \quad (\beta = 100)$$

$$V_1 = \hat{I}_{B1} \times 100k = 0.9126V$$

$$V_2 = 0.7 + V_1 = 1.6126V$$

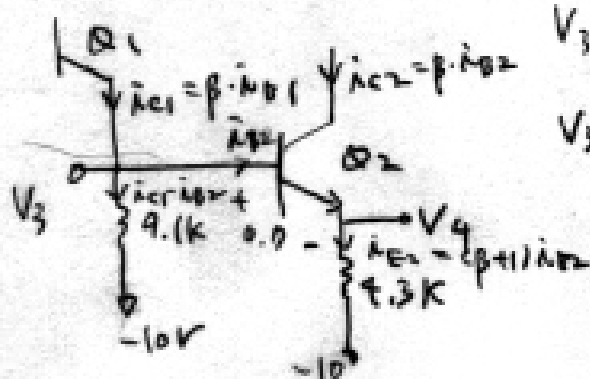To find V_3 , we notice that V_3 can be found in 2 ways.

$$V_3 = 9.1k \cdot (\hat{I}_{C1} - \hat{I}_{B2}) - 10V \quad \text{--- ①}$$

$$V_3 = 0.7 + \hat{I}_{E2} \cdot 4.3k - 10V \quad \text{--- ②}$$

(continued 4.39(b))

6/6

$$\textcircled{1} = \textcircled{2} \Rightarrow 9.1K \cdot (\beta \cdot \dot{I}_{B1} - \dot{I}_{B2}) - 10V = 0.7 + (\beta + 1) \dot{I}_{B2} \cdot 9.3K - 10V$$

$$\Rightarrow \dot{I}_{B2} (\beta + 1) \cdot 9.3K + 9.1K = 9.1K \cdot \beta \cdot \dot{I}_{B1} - 0.7$$

$$\therefore \dot{I}_{B2} = \frac{9.1K \cdot 100 \cdot 9.1257\mu A - 0.7}{101 \cdot 9.3K + 9.1K} = 17.15\mu A$$

$$V_3 = (\dot{I}_{C1} - \dot{I}_{B2}) \cdot 9.1K - 10$$

$$= (100 \cdot 9.1257\mu A - 17.15\mu A) \cdot 9.1K - 10 = \underline{-1.8517(V)}$$

$$V_4 = V_3 - 0.7 = \underline{-2.5517(V)}$$

$$V_5 = 10 - 5.1K \cdot \dot{I}_{C2} = 10 - 5.1K \cdot 100 \cdot 17.15\mu A = \underline{1.2534(V)}$$

Finally, we check our assumption that Q_1, Q_2 are in active.

$$V_{CE, Q1} = V_3 - V_1 = -2.7643 < 0$$

$$V_{BE, Q2} = V_3 - V_5 = -3.1051 < 0$$

(c) Follow the same procedure in (b) except $\beta = 10$

$$\dot{I}_{B1} = 46.40\mu A$$

$$V_1 = 4.6477$$

$$V_2 = 5.2477$$

$$\dot{I}_{B2} = 62.573\mu A$$

$$V_3 = -6.3401$$

$$V_4 = -7.0401$$

$$V_5 = 6.8085$$

$$V_{CE, Q1} = -10.93 < 0$$

$$V_{BE, Q2} = -13.14 < 0$$