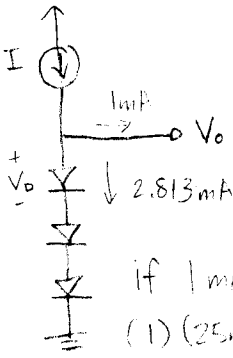


Ch 3/16, 22, 26, 32, 38

16. $V = +3V$
 $D_1 = \text{ON} \rightarrow \text{red lamp ON}$
 $D_2 = \text{OFF} \rightarrow \text{green lamp off}$
 $V = 0V$
 $D_1 = \text{OFF}$
 $D_2 = \text{OFF}$
 $V = -3V$
 $D_1 = \text{OFF} \rightarrow \text{red lamp off}$
 $D_2 = \text{ON} \rightarrow \text{green lamp on}$

22.




$n=1$
 $I_s = 10^{-14} \text{ A}$
 $V_0 = 2V = 3V_0$
 $V_0 = \frac{2}{3}V$
 $V_T = 25 \text{ mV}$

$I = I_s e^{\frac{V_0}{nV_T}} = (10^{-14}) e^{\frac{\frac{2}{3}V}{25 \text{ mV}}} = 3.812 \text{ mA}$
 $I = 3.812 \text{ mA}$

if 1mA drawn away $\Rightarrow V_{D_{\text{new}}} - V_{D_{\text{old}}} = nV_T \ln \frac{I_{\text{new}}}{I_s} - nV_T \ln \frac{I_{\text{old}}}{I_s}$
 $(1)(25 \text{ mV}) \ln \frac{2.8 \text{ mA}}{10^{-14} \text{ A}} - (1)(25 \text{ mV}) \ln \frac{3.8 \text{ mA}}{10^{-14} \text{ A}} = -7.63 \text{ mV} * 3 = 22.9 \text{ mV}$
 $= \text{Total change in } V_0$

26

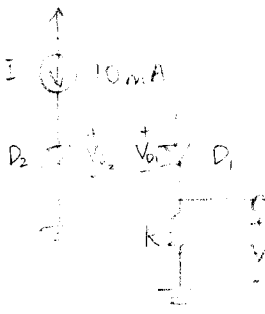

10mA @ 0.7V $V = 50 \text{ mV}$ 100mA @ 0.8V

$I_0 = I_s e^{\frac{V_0}{nV_T}}$
 $I_1 = I_s e^{\frac{V_1}{nV_T}}$
 $I_2 = I_s e^{\frac{V_2}{nV_T}} = I_s e^{\frac{V_0 + 50 \text{ mV}}{nV_T}} = I_s e^{\frac{V_0}{nV_T}} e^{\frac{50 \text{ mV}}{nV_T}} = I_1 e^{\frac{50 \text{ mV}}{nV_T}}$
 $I_1 + I_2 = 10 \text{ mA @ } 0.7V$
 $I_1 + I_1 e^{\frac{50 \text{ mV}}{nV_T}} = 10 \text{ mA}$
 $I_1 (1 + e^{\frac{50 \text{ mV}}{nV_T}}) = 10 \text{ mA}$
 $10 \text{ mA} = I_s e^{\frac{0.7V}{nV_T}}$
 $I_s = \frac{10 \text{ mA}}{e^{\frac{0.7}{0.025}}}$
 $I_s = \frac{10 \text{ mA}}{e^{(0.7/0.025)(1000000)}} = 10^{-9} \text{ A}$
 $I_1 = 1 \cdot e^{\frac{0.7}{0.025}} = 2.4 \text{ mA}$

$100 \text{ mA} = I_s e^{\frac{0.8V}{nV_T}}$
 $100 \text{ mA} = \frac{10 \text{ mA}}{e^{\frac{0.7}{0.025}}} \cdot e^{\frac{0.8}{0.025}}$
 $10 = e^{\frac{0.1}{0.025}}$
 $\ln 10 = \frac{0.1}{0.025}$
 $n = \frac{0.1}{\ln 10 (25 \text{ mV})} = 1.737$
 $R = \frac{V}{I_1} = \frac{50 \text{ mV}}{2.4 \text{ mA}}$
 $R = 20.8 \Omega$

52.

$$N_D = 10^{16}/\text{cm}^3$$

$$n_i = 1.5 \times 10^{10}/\text{cm}^3$$

$$W = 5 \mu\text{m}$$

$$q = 1.6 \times 10^{-19}$$

$$D_p = 12 \text{ cm}^2/\text{s}$$

Find density of current that will flow in x direction

$$p_{no} = \frac{n_i^2}{N_D} = \frac{(1.5 \times 10^{10}/\text{cm}^3)^2}{10^{16}/\text{cm}^3} = 2.25 \times 10^4/\text{cm}^3$$

$$\frac{dp}{dx} = \frac{p_{no} - 1000 p_{no}}{W} = \frac{-999 (2.25 \times 10^4)/\text{cm}^3}{5 \times 10^{-4} \text{ cm}}$$

$$= -4.495 \times 10^{10}/\text{cm}^2$$

$$I_p = -q D_p \frac{dp}{dx} = -(1.6 \times 10^{-19})(12 \text{ cm}^2/\text{s})(-4.495 \times 10^{10}/\text{cm}^2)$$

$$I_p = 8.64 \times 10^{-8}/\text{cm}^2$$

38

$$N_D = N_A = 10^{16} \text{ atoms}/\text{cm}^3 \quad A = 100 \mu\text{m}^2$$

$$n_i = 10^{10}/\text{cm}^3$$

Find built in voltage V_B , width of depletion region W , How far it extends to p & n regions x_p, x_n & magnitude of charge stored and calculate C_j

$$V_B = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = (0.025) \ln \left(\frac{10^{16} \times 10^{16}}{10^{20}} \right) = 0.691 \text{ V} \quad \boxed{V_B = 0.691 \text{ V}}$$

$$W = \sqrt{\frac{2\epsilon}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) V_B} = \sqrt{\frac{2(11.7)(2.85 \times 10^{-14})}{1.6 \times 10^{-19}} \left(\frac{1}{10^{16}} + \frac{1}{10^{16}} \right) 0.691} = 4.23 \times 10^{-5} \text{ cm}$$

$$W = 4.23 \times 10^{-7} \text{ m} \quad \boxed{W = 0.423 \mu\text{m}}$$

$$x_p = x_n = \frac{0.423 \mu\text{m}}{2} = 2.115 \times 10^{-7} \quad \boxed{x_p = x_n = 0.2115 \mu\text{m}}$$

$$N_D = 10^{16}/\text{cm}^3 = 10^4/\mu\text{m}^3$$

$$\frac{10^{16}}{(10^{-2} \text{ m})^3} = \frac{x}{(10^{-6} \text{ m})^3} \Rightarrow x = 10^4$$

$$q_j = q_n = q_p = q \left(\frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \right) A W_{\text{dep}} = (1.6 \times 10^{-19}) \left(\frac{10^4 \times 10^4}{10^4 + 10^4} \right) (100) (0.42)$$

$$\boxed{q_n = q_p = 3.36 \times 10^{-14} \text{ C}}$$

$$C_j = \frac{\epsilon_s A}{W} = \frac{(11.7)(8.85 \times 10^{-14} \text{ F/m})(100 \mu\text{m}^2)}{0.42} = 2.47 \times 10^{-14} \text{ F}$$

$$\boxed{C_j = 2.47 \times 10^{-14} \text{ F}}$$